

ON/OFF, IR 센서 실험

AnalogRead

조도센서(CDS cell)

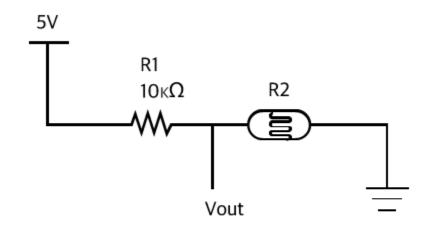


풀업 저항 사용

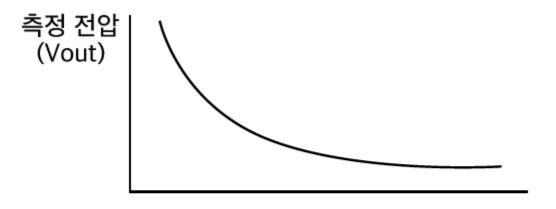


풀업 저항 사용시 밝기에 대한 측정 전압


AnalogRead Example

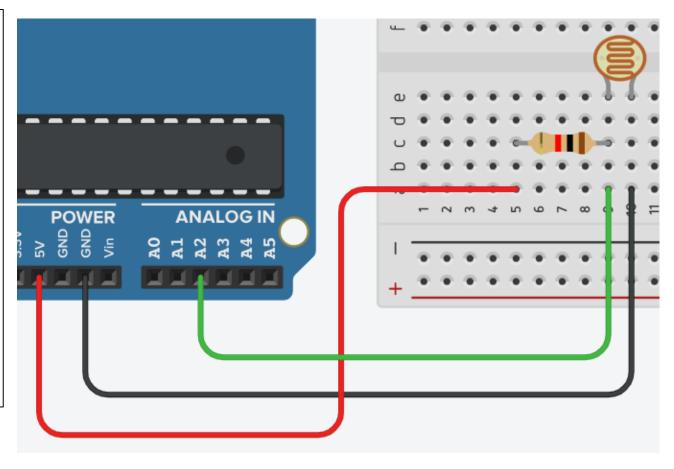
```
void setup ()
 Serial.begin(9600);
void loop()
 int val = analogRead(A2);
 Serial.println(val);
```




DigitalRead

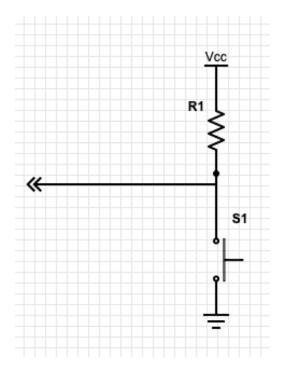


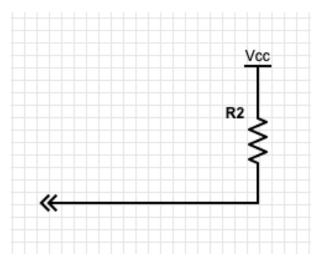

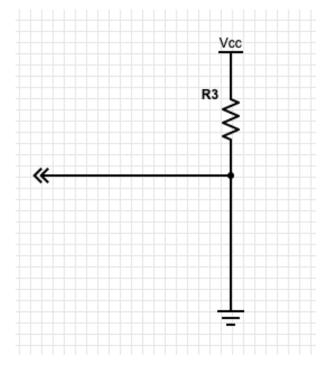


DigitalRead

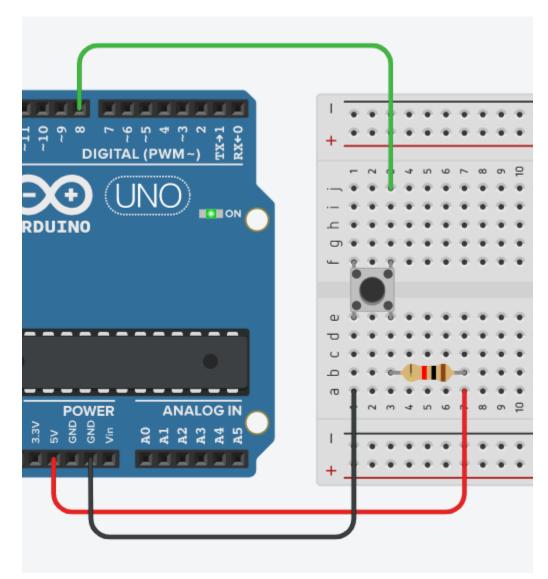

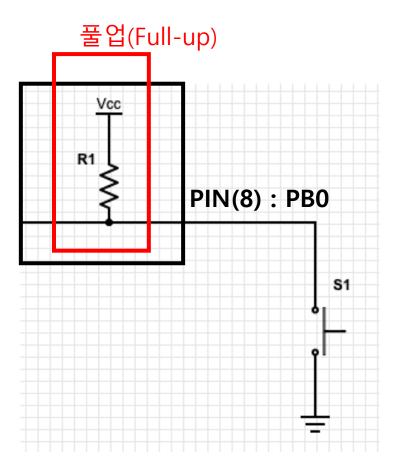

DigitalRead

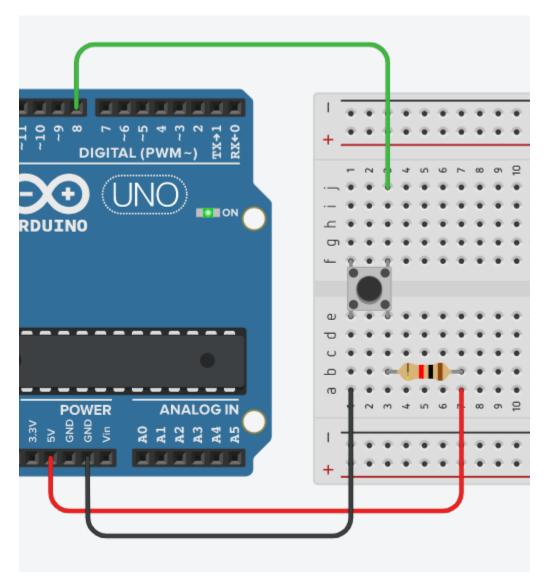

```
void setup()
 pinMode(8, INPUT) ;
 Serial.begin(9600);
void loop()
 int read = digitalRead(8);
 Serial.println(read);
```

마그네틱 도어센서 실험



부저 실험

- 부저(소리) 출력 실험
 - 능동부저:전원을공급하면단음(삐)소리가출력
 - 수동부저:진동을만들어특정주파수의소리를출력(다양한소리를출력할수있음,멜로디)




옥타브 음계	1	2	3	4	5	6	7	8
C(도)	32.7032	65.4064	130.8128	261.6256	523.2511	1046.502	2093.005	4186.009
C#	34.6478	69.2957	138.5913	277.1826	554.3653	1108.731	2217.461	4434.922
D(레)	36.7081	73.4162	146.8324	293.6648	587.3295	1174.659	2349.318	4698.636
D#	38.8909	77.7817	155.5635	311.1270	622.2540	1244.508	2489.016	4978.032
E(n])	41.2034	82.4069	164.8138	329.6276	659.2551	1318.510	2637.020	5274.041
F(异)	43.6535	87.3071	174.6141	349.2282	698.4565	1396.913	2793.826	5587.652
F#	46.2493	92.4986	184.9972	369.9944	739.9888	1479.978	2959.955	5919.911
G(金)	48.9994	97.9989	195.9977	391.9954	783.9909	1567.982	3135.963	6271.927
G#	51.9130	103.8262	207.6523	415.3047	830.6094	1661.219	3322.438	6644.875
A(라)	55.0000	110.0000	220.0000	440.0000	880.0000	1760.000	3520.000	7040.000
A#	58.2705	116.5409	233.0819	466.1638	932.3275	1864.655	3729.310	7458.620
B(시)	61.7354	123.4708	246.9417	493.8833	987.7666	1975.533	3951.066	7902.133

- •도:261.6256Hz
- •레:293.1826Hz
- •□|:329.6276 Hz
- •파:349.2282 Hz
- •솔:391.9954 Hz
- •라:440.0000 Hz
- •시:466.1638 Hz
- •도:523.2511 Hz


부저 실험

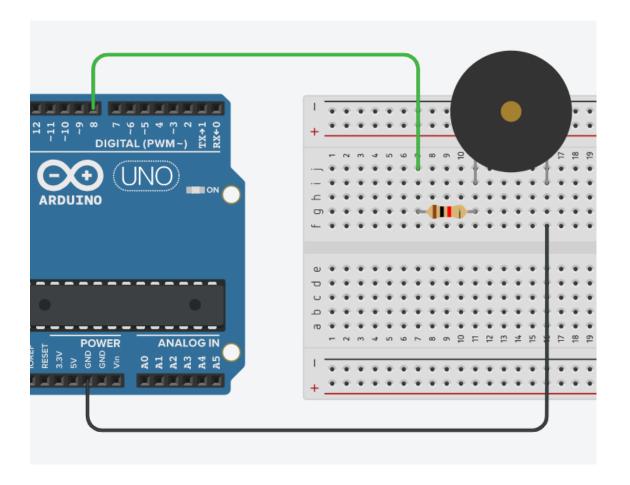- 부저(소리) 출력 실험
 - 부저 + <> 아두이노 8번핀
 - 부저 <> 아두이노 GND



부저 + LED 실험

• 부저(소리) 출력 실험

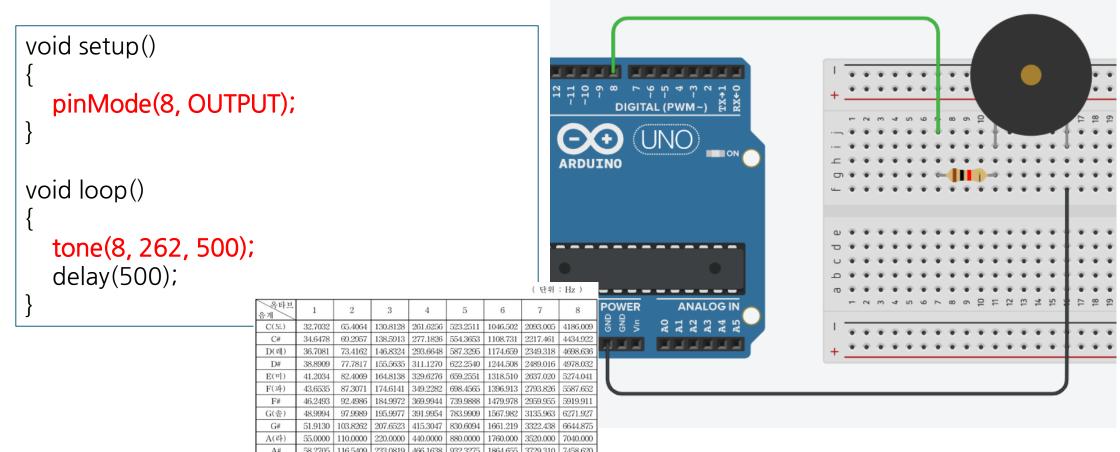

QUIZ








문이 열리면(버튼이 눌렸을 때) 경고음(부저)을 울려봅시다.

불꽃감지센서 (Flame sensor)

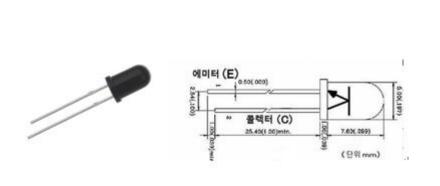- 불꽃 또는 화염은 사람의 눈으로 확인 할 수 없는 자외선과 적 외선의 파장이 발생
- 불꽃감지센서는 적외선 감지센서로서 760nm ~ 1100nm파장을 감지한다.




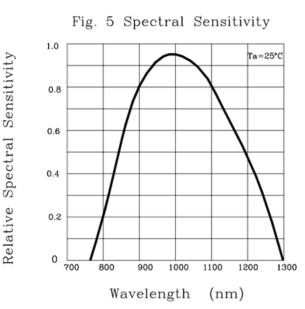

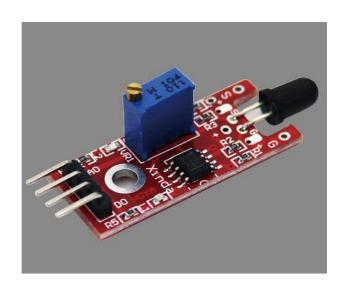

불꽃감지센서 (Flame sensor)

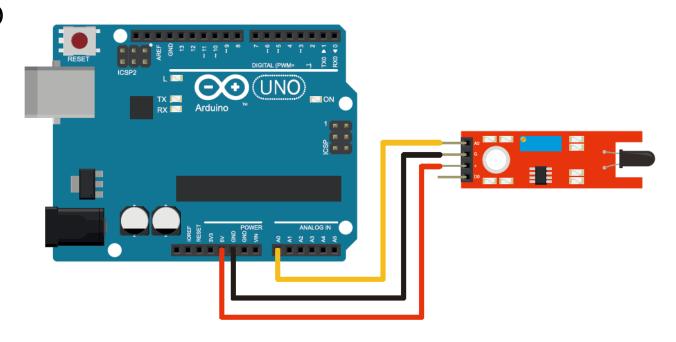
- •불꽃 감지 아두이노 실험 구성
 - 센서모듈 A0 <> 아두이노 A0
 - 센서모듈 G <> 아두이노 GND
 - 센서모듈 + <> 아두이노 5V



불꽃감지센서 (Flame sensor)

•불꽃 감지 아두이노 실험 코드 작성

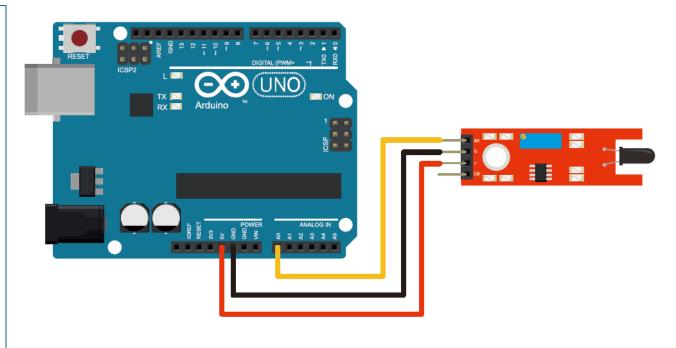
```
void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop()
   int analog_value = analogRead(A0);
   Serial.println(analog_value);
   delay(100);
```



불꽃감지센서를 이용한 화재감지 응용

• 불꽃이 감지 되면 자동으로 경고를 발생시키자!



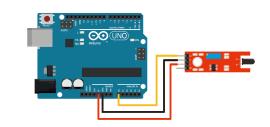





QUIZ





화재가 감지되면 경고음(부저)과 비상등을 켜세요!